

# **Práctica 8: El inversor CMOS. Funcionamiento y parámetros característicos**

## ***Indice***

1. Objetivos

2. Material necesario

3. Desarrollo práctico

3.1 Funcionamiento estático. Valores lógicos y consumo estático.

3.2 Curva de transferencia. Márgenes de ruido.

3.3 Consumo dinámico debido a las transiciones

3.4 Retardos de propagación

3.5 Consumo dinámico debido a la carga de las capacidades parásitas

## **1. Objetivos**

- Estudiar la puerta básica de la familia CMOS: el inversor. Tomándola como referencia, analizar parámetros característicos importantes de la familia CMOS: consumo, curva de transferencia, retardo, etc.
- Comparar con las características eléctricas de la familia TTL.

## **2. Material necesario**

- PC y programa PSpice para Windows, de Orcad. Existe una versión de estudiante en PoliformaT.


### 3. Desarrollo práctico

Inicie PSpice haciendo doble clic sobre el icono PSPICE del escritorio y guarde los archivos en W:\TCO\Prac8.

**MUY IMPORTANTE:** al guardar un circuito, se recomienda **no utilizar** el nombre por defecto que propone Pspice (schematic1, schematic2, etc) utilizando SÓLO CARACTERES ASCII y SIN ESPACIOS EN BLANCO. Se sugiere usar nombres como Cmos1, Cmos2, etc.
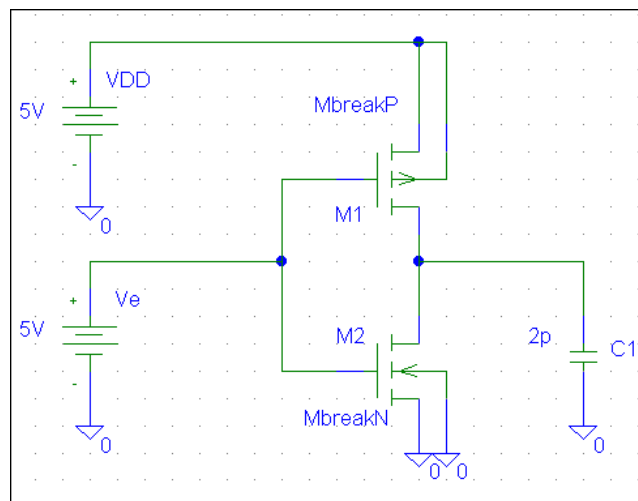
#### 3.1 Funcionamiento estático. Valores lógicos y consumo estático

- Edite en el *Schematics* el circuito de la figura siguiente, correspondiente a un inversor CMOS.



- **Observaciones:** Para importar los componentes, siga el camino *Draw*→*Get New Part*→*Part Name* en el menú *Edit*.
  - MbreakP (transistor PMOS)
  - MbreakN (transistor NMOS)
  - AGND (masa)
  - VDC (tensión continua, para la entrada y la tensión de alimentación)
  - C (capacidad parásita de salida).Para orientarlos correctamente en el esquema, tenga en cuenta que se pueden rotar (CTRL-R) y voltear (CTRL-F).
- Ajuste los nombres y valores de las fuentes de tensión Ve y VDD (+5V); así como del condensador C1 (2p). 1pF(picofaradio)= $10^{-12}$ F. La capacidad parásita C1 es debida a la capacidad drenador-fuente de M2, la capacidad de entrada de posibles circuitos conectados a la salida (por tanto aumenta con el fan-out), y a la capacidad del cableado metálico de interconexión.

**NOTA:** Tenga en cuenta que, a diferencia de la familia TTL, **en CMOS la tensión de alimentación puede ser diferente de +5V (1V, 2.5V, 3.3V, 9V, 12V,**


...). En la práctica se trabajará con +5V, para comparar el comportamiento con TTL.

- Edite el modelo de los transistores MOSFET:
  - \* Con *Edit*→*Model*→*Edit Instance Model (Text)* ), ajuste Kp (transconductancia o ganancia) y Vto (tensión umbral  $V_T$ )

model MbreakP PMOS vto = -1 kp = 15u *\$	model MbreakN NMOS vto = 1 kp = 15u *\$
---	--

- \* Especifique el ancho (W) y largo (L) del canal picando dos veces sobre el símbolo del transistor y cambiando los atributos: W =1u, L = 1u. Donde 1u = 1 micro =  $10^{-6}$ . Observe que se han asignado los mismos valores de Kp y (W/L) a los 2 transistores, para simplificar.
- Habilite el tipo de análisis como *Bias Point Analysis*. (*Analysis* -> *setup ...* -> ***Bias point detail***). Se trata de un análisis en continua.
- Ejecute la simulación (tecla F11 o *Analysis*->*Simulate*).
- Verifique, pulsando el icono **V** en el programa de edición, que a la salida aparezca una tensión que se pueda identificar como un “0” lógico. Se trata de **V<sub>OL</sub>**. **Atención:** puede que la simulación dé como resultado de V<sub>OL</sub> algunos nV (nano voltios). Recuerde que 1nV =  $10^{-9}$  V y, por tanto, es aproximadamente 0V.

\* **V<sub>OL</sub>** = \_\_\_\_\_

 

- Repita, cambiando la tensión de la entrada Ve a **0V** (“0”) y verifique que a la salida aparezca una tensión que se pueda identificar como un “1” lógico. Se trata de **V<sub>OH</sub>**.

\* **V<sub>OH</sub>** = \_\_\_\_\_

- Mida el **consumo estático** en ambos casos. Para ello pulse el icono **I** de corrientes. Compruebe que la corriente que sale de V<sub>DD</sub> **es despreciable**. Corresponde a las **corrientes de fuga (I<sub>leakage</sub>)** del circuito.

\* **I<sub>estática</sub> (H)** = \_\_\_\_\_

\* **I<sub>estática</sub> (L)** = \_\_\_\_\_

- Calcule la potencia estática  $P_{est} = V_{DD} \times I_{est} = V_{DD} \times \frac{1}{2}(I_{estH} + I_{estL})$

\* **P<sub>est</sub>** = \_\_\_\_\_ mW


NOTA: Las **principales diferencias respecto a TTL** que debe haber observado son:

- Niveles de tensión  $V_{OH}$  y  $V_{OL}$  muy extremos, prácticamente iguales a  $V_{DD}$  y GND, respectivamente. En TTL la salida a nivel alto en vacío es del orden de 4.5V, y la salida a nivel bajo del orden de 0.15V.
- Consumo estático despreciable. En TTL hay corrientes estáticas  $I_{CC}$  del orden de algunos mA.

### 3.2 Curva de transferencia. Márgenes de ruido.

Para obtener la curva de transferencia se efectuará un **barrido de la tensión de entrada** entre 0V y 5V, y se representará la tensión de salida en función de la de entrada. Veamos cómo se puede hacer esto en el Pspice.

- Habilite el tipo de análisis como **DC Sweep**. (*Analysis -> setup ... -> DC Sweep*). Especifique el rango de variación de  $V_e$  entre 0 y 5V, con incrementos de 0.01V. Seleccione un barrido lineal (*linear*) de  $V_e$ .
- Ejecute la simulación (tecla F11 o *Analysis->Simulate*).
- Una vez terminada, se abrirá automáticamente la ventana de *Probe*, que permite representar señales gráficamente. Para efectuar la selección de la señal, active la opción *Trace*→*Add Trace*. En nuestro caso, hay que escoger la tensión de salida, que corresponde al drenador del transistor M2. Por tanto, elija  $V(M2:d)$  de entre todas las que se le muestra. **¡Atención!: puede que su transistor no se llame M2, cerciórese mirando el esquemático.**

NOTA: Una alternativa para representar la tensión de salida sin tener que seleccionarla en PROBE es poner una sonda de tensión  en la salida (del esquemático).

- Al hacerlo, debe aparecer la curva de transferencia inversora CMOS, donde se pueden medir los diferentes parámetros de tensión. La figura 1 muestra el aspecto de una curva de transferencia inversora genérica.

 


Figura 1. Curva de transferencia inversora.

- \* Mida con los **cursores** las **tensiones de salida** ( $V_{OH}$  y  $V_{OL}$ ).

- $V_{OH} =$  \_\_\_\_\_
- $V_{OL} =$  \_\_\_\_\_

- \* Mida aproximadamente los valores de  $V_e$  correspondientes a los codos de la curva de transferencia. Sitúese aproximadamente en la mitad del codo. Nos indicarán los valores de  $V_{ILmax}$ ,  $V_{IHmin}$ ,  $V_{OLmax}$ ,  $V_{OHmin}$ .

**Atención:** El codo es bastante amplio, por lo que resulta difícil precisar el punto exacto. Representando la **derivada** (Add\_Plot → función  $D(V(M2:d))$  en Trace), y usando los cursores, se pueden localizar los puntos exactos de derivada -1.

- $V_{IHmin} =$  \_\_\_\_\_
- $V_{ILmax} =$  \_\_\_\_\_
- $V_{OHmin} =$  \_\_\_\_\_
- $V_{OLmax} =$  \_\_\_\_\_

- \* Calcule aproximadamente los **márgenes de ruido**:

- $NM_H = V_{OHmin} - V_{IHmin} =$  \_\_\_\_\_
- $NM_L = V_{ILmax} - V_{OLmax} =$  \_\_\_\_\_

- \* Compruebe que se trata de una **curva de transferencia bastante ideal** y simétrica, con tensiones de salida muy extremas y **márgenes de ruido grandes**. La transición tiene lugar aproximadamente en  $V_{DD}/2$  (o sea, 2.5V).

NOTA: Observe que los márgenes de ruido y los niveles de tensión de salida son mejores que en la familia TTL (en TTL NM es del orden de 0.4V).

### 3.3 Consumo dinámico debido a las transiciones

Podemos visualizar el consumo de corriente que circula por los transistores MOSFET para comprobar que **solo existe consumo durante la transición** de un estado al otro, mientras que en los niveles lógicos estables no hay consumo, tal como predice la teoría.

- Para visualizarlo se puede crear un nuevo gráfico sobre la curva de transferencia del apartado anterior. Utilice el menú *Plot→Add Plot to window* y añada como señal a visualizar la corriente de drenador del transistor NMOS ( $I_D(M2)$ ).
- Observe que el consumo se concentra en la **zona de la transición**, donde **los 2 transistores conducen simultáneamente**. Este consumo se denomina también **consumo de cortocircuito** (*short-circuit power dissipation*), pues supone la activación de un camino de conducción entre  $V_{DD}$  y GND. Es debido a la duración finita de los flancos de la señal de entrada. La Figura 2 ilustra este consumo dinámico, para un inversor genérico.

 


Figura 2. Consumo dinámico debido a las transiciones.

- \* Mida el valor máximo de la corriente en la transición, utilizando los cursores. Calcule la potencia en mW.
  - $I_{sc} = \underline{\hspace{2cm}}$  (mA)
  - $P_{sc} = V_{DD} \times I_{sc} = \underline{\hspace{2cm}}$  (mW)

Este consumo de potencia se produce en cada transición de entrada (subida o bajada). Cuantas más transiciones por unidad de tiempo se produzcan, más consumo hay. Por tanto, es **directamente proporcional a la frecuencia** de la señal de entrada. También es **proporcional a la duración de los flancos** de la señal de entrada, pues en la zona intermedia de los flancos se produce la conducción simultánea de los 2 transistores.

### 3.4 Retardos de propagación


Introduciremos en la entrada un pulso positivo y mediremos el retardo del pulso invertido de la salida. El retardo es debido a la **capacidad  $C_L$** . Recordemos que  $C_L$  está relacionada con las capacidades intrínsecas de los transistores del inversor, la capacidad de entrada de posibles circuitos conectados a la salida (por tanto aumenta con el fan-out), y a la capacidad del cableado metálico de interconexión.

- En primer lugar, sustituya la entrada constante  $V_e$  por un **generador de pulsos,  $V_{pulse}$** . Tras introducir este componente, edite sus atributos, fijando los siguientes valores:

DC=0; AC=0; V1=0; V2=5; TD=200n; TR=10n; TF=10n; PW=700n

Con ello se fija un **pulso positivo** con un tiempo inicial (TD) de 200 ns, un tiempo de subida (TR) de 10ns, un ancho de pulso (PW) de 700ns y un tiempo de bajada (TF) de 10ns. V1 es el nivel bajo (0V) y V2 es el nivel alto (5V).

- Seguidamente, proceda a cambiar el modo de simulación (*Analysis*→*Setup...Transient Analysis*), ajustando el valor de fondo de escala de tiempos a 1500ns y el *Print step* en el valor por defecto. Tras ello, ya podemos iniciar la simulación (*Analysis*→*Simulate*).
- Lo siguiente es añadir dos trazas a visualizar en el Probe: la tensión del pulso de entrada: V(Vpulse:+) y la tensión de la salida: V(M2:d). Alternativamente, en el esquemático se pueden poner sondas de tensión en la entrada y en la salida. La gráfica resultante obtenida debe ser similar a la de la figura siguiente. Observe los frentes exponenciales debidos a la carga y descarga de  $C_L$ .

 

- A continuación se medirán sobre esta gráfica los **tiempos de retardo  $t_{PLH}$  y  $t_{PHL}$** . Hay que medir entre el punto medio de los flancos de entrada y salida, tal como refleja la Figura 3. Se recomienda el uso de los **cursores**. Puede usarse el **cursor 1 para la señal de entrada** y el **cursor 2 para la señal de salida**. Para conseguir una mayor resolución con los cursores se pueden controlar con las flechas del teclado. En el caso del cursor 2 hay que mantener apretada la tecla Shift.

También puede hacer un *Zoom* de la zona de los flancos.

- \*  $t_{pHL} = \underline{\hspace{2cm}}$  ns
- \*  $t_{pLH} = \underline{\hspace{2cm}}$  ns

 


Figura 3. Retardos de propagación

Compare  $t_{pHL}$  y  $t_{pLH}$ . Como los 2 transistores se han definido con los mismos parámetros, resulta que los retardos deben ser aproximadamente iguales. Esta es una **diferencia con la familia TTL**, donde los retardos son asimétricos ( $t_{pLH} > t_{pHL}$ ).

- Para comprobar el **efecto de  $C_L$** , modifique sobre el esquemático el valor de la capacidad, poniendo, por ejemplo 10pF. Ejecute una nueva simulación y compruebe la modificación de los tiempos de retardo. Justifique el resultado.

- \*  $t_{pHL} = \underline{\hspace{2cm}}$  ns
- \*  $t_{pLH} = \underline{\hspace{2cm}}$  ns

**Atención:** Puede que la subida exponencial de la señal de salida no se vea completa, por ser más lenta. Se soluciona aumentando la duración de la simulación Transient a 2000 ns.

- Los retardos disminuyen al aumentar  $k_p$  (transconductancia de los transistores),  $(W/L)$  (tamaño de los transistores) y  $V_{DD}$ . Puede verificar opcionalmente esta influencia.



### 3.5 Consumo dinámico debido a la carga de las capacidades parásitas

- Estudie el efecto de  $C_L$  en el **consumo dinámico**. Vuelva a cambiar  $C_L = 2\text{pF}$  en el esquemático. Simule y represente el valor de la corriente consumida (IS(M1)), en función del tiempo. Necesitará activar *Plot*→*Add Plot to window* para crear una nueva gráfica.

¿ Se observa el mismo consumo en las dos transiciones?

Obsérvese que el consumo relevante ocurre en la transición  $L \rightarrow H$ , cuando se carga  $C_L$  con corriente que suministra la fuente de alimentación. En la transición  $H \rightarrow L$ ,  $C_L$  se descarga a través del transistor NMOS y no hay consumo de la fuente. Esto queda reflejado en la Figura 4.

 


Figura 4. Consumo dinámico debido a la carga de  $C_L$