
Ejemplo interfaz (nº7)

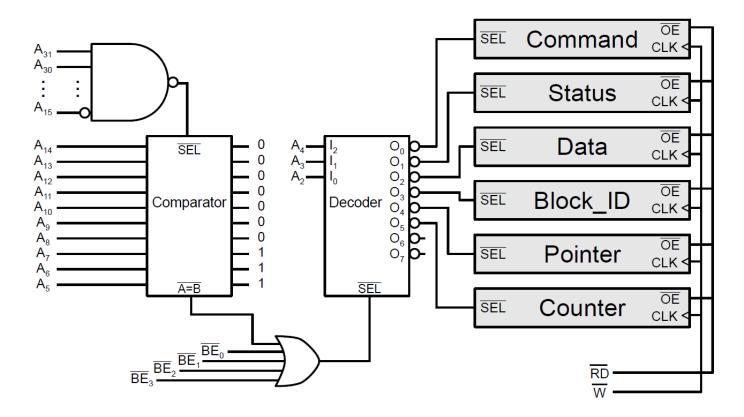

- Dirección Base= ¿?
- Número de puertos (direcciones) del interfaz= ¿?
- Direcciones de puerto de todos los registros
- Operaciones de lectura/escritura sobre los registros
- Número de bytes que ocupa el interfaz en el espacio de memoria= ¿?

Ejemplo interfaz (nº7)

 $\mathsf{A}_{31}\,\mathsf{A}_{30}\,\mathsf{A}_{29}\,\mathsf{A}_{28}\,\mathsf{A}_{27}\,\mathsf{A}_{26}\,\mathsf{A}_{25}\,\mathsf{A}_{24}\,\mathsf{A}_{23}\,\mathsf{A}_{22}\,\mathsf{A}_{21}\,\mathsf{A}_{20}\,\mathsf{A}_{19}\,\mathsf{A}_{18}\,\mathsf{A}_{17}\,\mathsf{A}_{16}\,\mathsf{A}_{15}\,\mathsf{A}_{14}\,\mathsf{A}_{13}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{11}\,\mathsf{A}_{10}\,\mathsf{A}_{9}\,\,\mathsf{A}_{8}\,\,\mathsf{A}_{7}\,\,\mathsf{A}_{6}\,\,\mathsf{A}_{5}\,\,\mathsf{A}_{4}\,\,\mathsf{A}_{3}\,\,\mathsf{A}_{2}\,\,\mathsf{A}_{11}\,\,\mathsf{A}_{0}\,\mathsf{A}_{11}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{11}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{11}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{11}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}_{11}\,\mathsf{A}_{12}\,\mathsf{A}$

1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 1 0	0000
Ox F	F	F	F	0	0	E	0

Registro	Dir. Puerto	Operación	Instrucción*
Command	DB	Lectura/Escritura	lw/sw
Status	DB+4	Lectura/Escritura	lw/sw
Data	DB+8	Lectura/Escritura	lw/sw
Block_ID	DB+12	Lectura/Escritura	lw/sw
Pointer	DB+16	Lectura/Escritura	lw/sw
Counter	DB+20	Lectura/Escritura	lw/sw

Teniendo en cuenta las líneas que intervienen en la selección del interfaz (A31 ...A5), quedan sólo 5 líneas (A4 ...A0) para direccionamiento interno del interfaz, por lo que este ocupará 2^5 = 32B del espacio direccionable, esto es, espacio que no estará disponible para otros interfaces o módulos de memoria

- Programación -

.data 0x10000000 mi dato: .word 0xFF000000

#almacena un '0' en DATA

la \$t0, 0xFFFF00E0 sw \$0, 8(\$t0)

#almacena el contenido de DATA #en mi_dato

la \$t0, 0xFFFF00E0 lw \$t1, 8(\$t0) sw \$t1, mi dato

#pone a '1' los bits 0 y 7 de COMMAND #sin modificar el resto

la \$t0, 0xFFFF00E0 lw \$t1, 0(\$t0) ori \$t1,\$t1,0x81 sw \$t1, 0(\$t0)

Ejemplo interfaz (nº7)

#pone a '0' el bit 3 de COMMAND #sin modificar el resto

la \$t0, 0xFFFF00E0

lw \$t1, 0(\$t0)

andi \$t1,\$t1,0xFFF7

sw \$t1, 0(\$t0)

#si bit 7 de STATUS es '1' entonces #almacenar mi dato en DATA

#si no, almacenar '0'

la \$t0, 0xFFFF00E0

lw \$t1, 4(\$t0)

andi \$t1,\$t1,0x80

beqz \$t1,salto

lw \$t1, mi dato

sw \$t1, 8(\$t0)

j exit

salto: sw \$0, 8(\$t0)